

Appairage de diodes.

Rien de spécial pour ce pont de Wheatstone pour appairage de diodes par comparaison. Convient

également pour l'équilibrage de résistances de précision par comparaison également. Une pile, deux résistances, un multimètre sont suffisants. Il n'y a rien à expliquer, le schéma se suffit à lui-même.

