

## X Phase: Témoin d'émission.

Des signaux parasites atteignant S6, S7 sur 3,5 et 7 MHz m'ont amené à réaliser le réjecteur de QRM bien connu qu'est le X Phase. Surprise, sur aucun schéma n'est proposé un témoin d'émission. J'ai donc rajouté une résistance à la masse en réception (10mA de pertes) et une LED illuminée en émission. Ca montre que ça vit !

73 de Robert F1FXN

